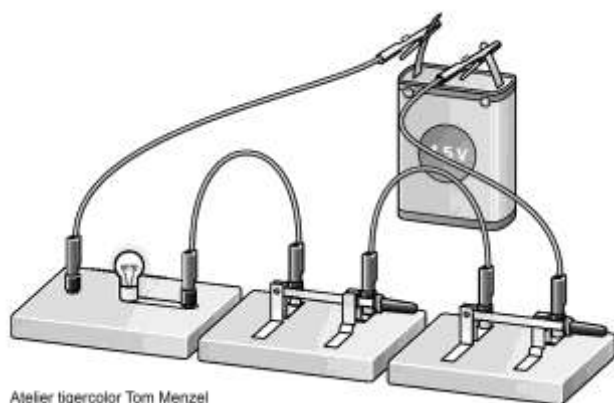



III UND- und ODER-Schaltung

1.a Zeichne jeweils den Schaltplan von den abgebildeten Schaltungen.

A




B

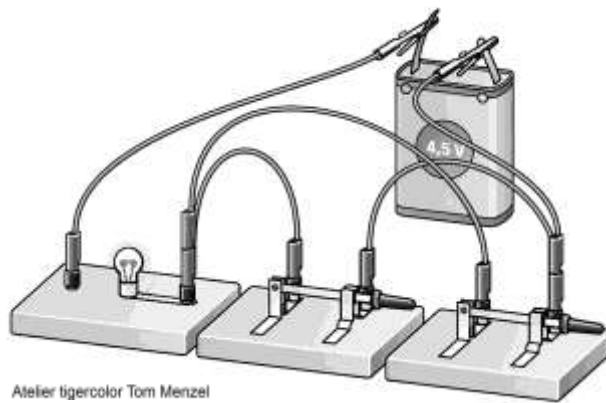

Dein Schaltplan A:



Dein Schaltplan B:

 

b Ordne den Schaltungen A und B die Begriffe UND-Schaltung und ODER-Schaltung zu.

A: _____

B: _____

2. Vergleiche UND-Schaltung und ODER-Schaltung miteinander.
